

浙江大学



课程项目报告（二）

课程名称：硬件描述语言原理与应用

项目内容：浮点单元设计

姓 名：周开宁

学 号：3180101148

院 系：信息与工程学院

专业年级：2018 级微电子科学与工程专业

指导教师：沈海斌

完成时间：2020 年 11 月 2 日

目录

课程项目报告（二）	1
一、 设计目的及要求	2
二、 设计步骤	2
三、 设计内容	3
1、 总体框图及理解	3
2、 总体架构行为描述	4
3、 模块代码描述	5
4、 汇编指令书写	10
四、 仿真与验证	11
1、 模块仿真	12
2、 整体仿真	13
3、 覆盖率	16
五、 综合	16
六、 调试技巧	18
七、 结论	19

一、 设计目的及要求

本项目包括两部分：设计部分和仿真验证部分。

设计部分：实现单精度的浮点运算单元。支持 Round to Nearest 舍入模式，并实现异常处理。设计部分的指令部分包括实现 12 条浮点指令 `add.s/add.ps`、`sub.s/sub.ps`、`mul.s/mul.ps`、`div.s`、`cvt.ps.s`、`cvt.s.w/cvt.w.s`、`cvt.s.pl/cvt.s.pu`，以及 4 条支持指令 `lui/ori`、`mfcl/mtcl`；设计部分的运算部分支持浮点标准协议的部分功能，实现单精度运算，包括浮点加/减/乘/除、格式转换，其中舍入模式为 `round to nearest`，异常的类型有 `overflow/underflow/inexact/divide by 0`。

仿真验证部分：要求通过 `lui/ori`、`mtcl/mfcl` 这 4 条指令完成对浮点单元的寄存器的设置与结果取回。如果来实现综合的话，可以将 Testbench 中的主处理器写成可综合形式；或者，修改综合脚本对指定的 FPU 模块进行综合。

二、 设计步骤

由于这个项目的复杂性，我采用的是自顶向下的设计思路，这样有利于理清各个模块之间的调用关系，它们的端口以及连接。


- 1、 理解 Processor 文件夹下的代码，确定 `tb.v`、`procossor.v`、`memory.v` 之间的关系。
- 2、 定义 fpu 模块的定位和接口，和 `x_processor` 模块进行通信。
- 3、 定义 fpu 内部的模块和功能，主要实现浮点单元的运算。

- 4、 定义 fpu 的时序逻辑：含有三级流水线，能加大数据的吞吐量，加快浮点单元的运算。
- 5、 书写 Python 代码，可以将汇编语言转化为机器码，即一个简单的汇编器。
- 6、 确定汇编指令，时整个处理器能在初始化过以后自动运行。
- 7、 书写 C++ 的验证程序，能输出浮点数在内存中存储的十六进制码，以及给定某一十六进制码，将其转化为浮点数。这作为模块的验证功能，能清晰明了地看到内存中存储地浮点数的形式，加快验证的速度和准度。
- 8、 编写运行脚本，能统一地将上述操作合在一起，运行整个模型。
- 9、 进行总体仿真，查看波形。
- 10、 进行验证、调试。

三、 设计内容

1、 总体框图及理解


图 1 是原本 tb 内部处理器（processor）和两个存储器（x_ins_memory、x_data_memory）之间地端口连接关系。

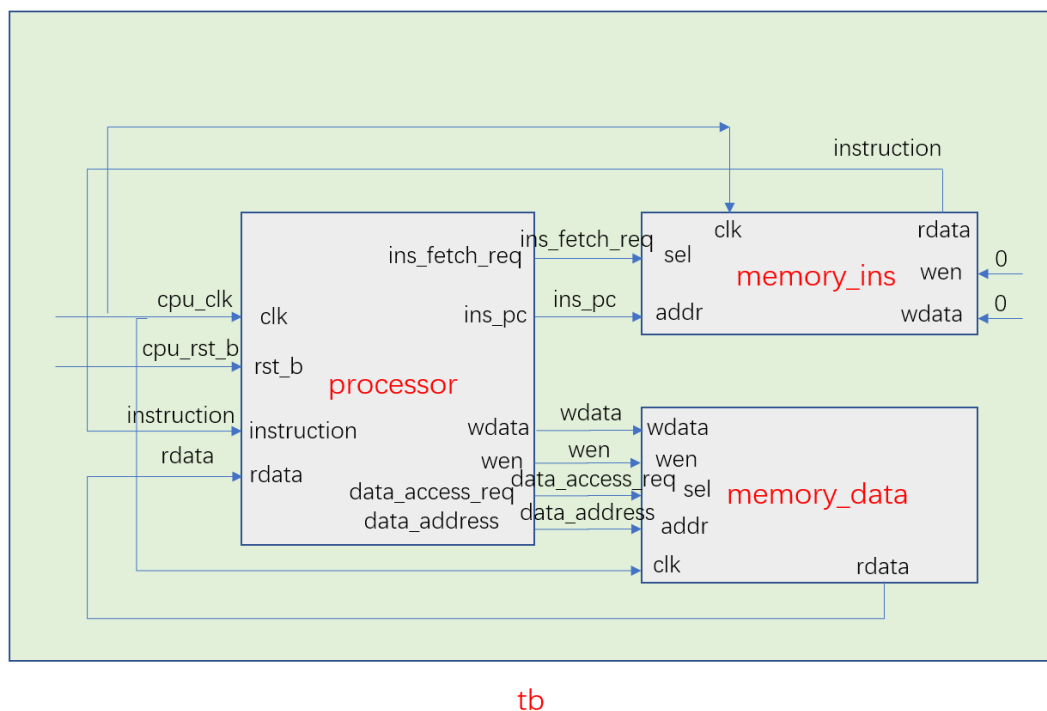

图表 1 原本 tb.v 文件下三个模块的连接关系

根据设计的要求，根据我自己的理解，整个处理器分为以下几个部分：（1）中央处理器，对应框图里的 processor，用于 32-bit 的指令取指和译码。（2）数据存储单元，对应框图里的 memory_data，作为 GPR (general purpose register)，存储数据并与 processor 连接相应端口。（3）指令存储单元，对应框图里的 memory_ins，作为指令存储的地方，processor 从中一条一条地读取指令，并进行译码。我把中央处理器 processor 作为主处理器，fpu 浮点单元作为协处理器

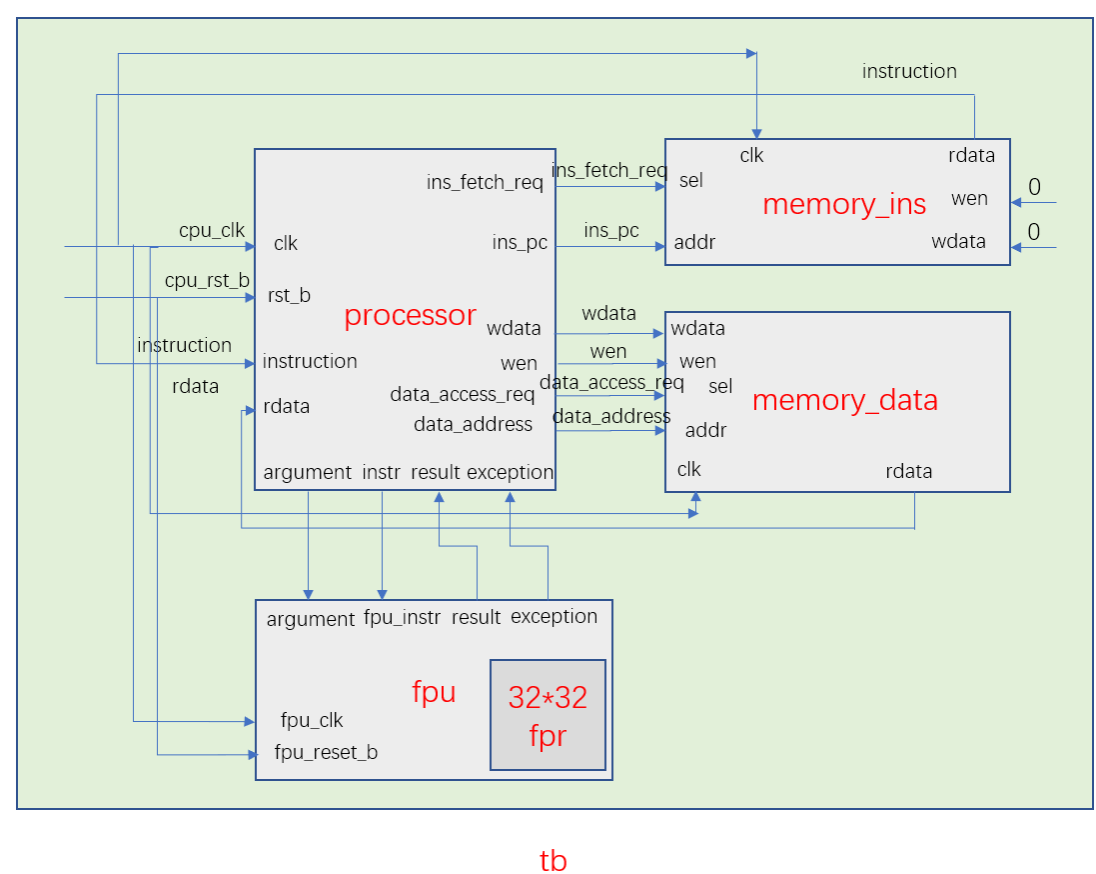coprocessor 1, 和 processor 独立来开, 并定义相关连接通信端口; fpu 中内含 32*32-bit 的 FPR(floating point register), 用于存储运算所需的浮点数; 同时内含各种具体的浮点运算电路。(4) testbench 集成上述模块, 因此重新定义 tb 的框图, 如图 2 所示。



图表 2 本设计 tb.v 里各个模块的关系

2、总体架构行为描述

- 浮点运算单元的功能实现主要分为以下几个步骤。
- (1) 第一步, 在时钟上升边沿来到时, 主处理器 processor 根据当前 pc, 从指令存储单元 memory_ins 中读取相应的指令。
 - (2) 第二步, processor 对读到的指令进行译码。若是 lui/ori 指令, 直接把相应数据传输到 memory_data 之中; 若是其他指令, 则将控制指令 instr 和相关参数 argument 传输到协处理器 fpu。
 - (3) 第三步, fpu 接收到来自主处理器的输入, 根据控制信号和参数, 进行相应的浮点加/减/乘/除及其他运算。其中运算是三级流水线的结构。
 - (4) 第四步, fpu 返回结果 result 和异常状态 exception 给 processor, processor 读取计算结果并观察异常情况。
 - (5) 第五步, 主处理器 processor 和协处理器 fpu 通过 mfc1 和 mtc1 进行通信, 在 GPR 和 FPR 之间进行传输数据。

3、 模块代码描述

(1) memory

memory 同时做指令存储单元和数据的存储单元 GPR，有读和写两个功能。写入行为需要有效使能信号和时钟上边沿的触发才能进行，而读的行为是可以持续进行的。

由于原本的 memory 的读写地址是共用的，我发现这样的特性在实现 ori 命令的时候会有问题，一个周期内要对 data_address[6:2] 进行两次赋值，这是无法综合的。所以我对 memory 进行修改，将 data_address 的[11:7]作为读指令的地址线，保持原来的[6:2]作为读数据的地址线，将两者分开。

```
always@(posedge clock)
begin
    if(sel && wen)
        // data_cell[addr[6:2]] <= wdata;
        data_cell[addr[11:7]] <= wdata;
end
```

(2) processor

processor 读取所有的指令（包括浮点运算指令，如 adds \$fd,\$fs,\$ft），并输出控制信号。它读的指令有两种情况：一是立即数传输指令 lui 和 ori。此时不涉及 fpu 的操作；二是浮点运算指令，则输出相应控制信号和参数给 fpu。为了实现控制 fpu 的功能，我在原来的 I/O 接口基础上，增加了以下几个 I/O 接口：

```
input  [31:0] result; // return from coprocessor
input          exception;
input  [31:0] data_FPR;
output [3:0]  reg fpu_instr; // to coprocessor
output [31:0] reg argument[3-1:0]; // to coprocessor, array
output reg [32-1:0] data_GPR;
```

其中，新增的两个输出 fpu_instr 和 argument 是控制电路的输出，输出给 fpu，使其进行相应的计算。此时，经过 processor 的译码，原来读入的 32 位机器码指令已经转化为预先由 parameter 定义的一系列 4 位的控制信号，并通过 fpu_instr 输出。同时，通过读取指令中的 fs、ft、fd，也通过 argument 传输给 fpu，给后者操作数和目的数的地址，进行运算和存储。

```

// lui, Load Upper Immediate
if(opcode==op_lui && instruction[25:21]==5'b0)
begin
    fpu_instr      = idle;
    wen            = 1'b1;
    data_access_req = 1'b1;
    data_address[6:2] = rt;
    wdata          = imm << 16; //GPR
    data_GPR       = 32'b0;
end else if(opcode==op_ori) // ori, Or Immediate
begin
    fpu_instr      = idle;
    wen            = 1'b1;
    data_access_req = 1'b1;
    data_address[6:2] = rs; // read
    rdata_temp     = rdata;
    data_address[6:2] = rt; // write
    wdata          = rdata_temp|{16'b0,imm};
    data_GPR       = 32'b0;
end
end


```

新增的两个输入是从 fpu 返回的两个值。一个是计算结果 result，一个是异常状态 exception。主处理器通过 exception 的数值来判断计算是否发生了异常。

还有一个输出和一个输入 data_FPR 和 data_GPR，是 fpu 中的 FPR 和作为存储器的 GPR 之间进行通信的通道，分别提供给 mfc1 和 mtc1 指令使用。

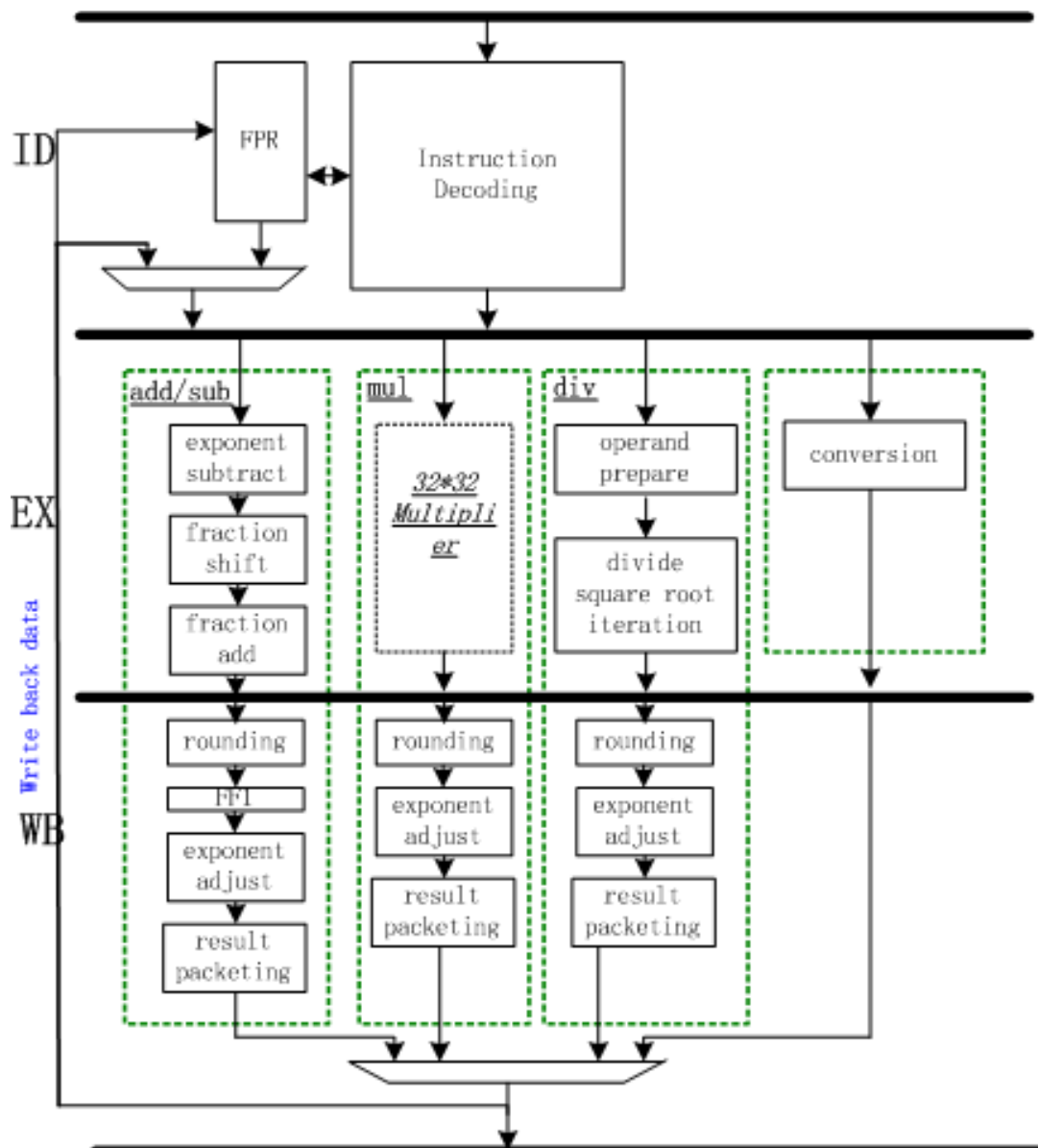(3) fpu

fpu 是主要的设计模块，其中含有各种浮点运算单元。它的输入有时钟信号、复位信号、来自 processor 的指令和参数信号，输出运算结果和异常信号。大致的运算框图如下：



图表 3 fpu 3 级流水线运算框图

其中, fpu 内部放有诸多子模块并将其实例化, 这些子模块包括: module_adds、module_addps、module_subs、module_subps、module_muls、module_mulps、module_divs、module_cvtpss、module_cvtsw、module_cvtws, 可以执行与其名称相对应的指令的运算。fpu 作为高层结构根据其输入输出特性进行实例化。下面详述各个模块的设计思路。

module_adds

该模块执行 adds 指令。输入为两个 32 位的浮点数, 输出为一个 32 位的浮点数和异常状态。加法模块完成需要以下步骤: 首先将两个操作数转成正数, 然后将指数位对齐进行相加减得到中间结果; 再对中间结果进行修正。若尾数 $M \geq 2$, 则要指数要进位, 并位移一位数; 若 $M < 1$, 则要减少指数, 右移一位。若有溢出, 则异常位置 1。

module_addps

该模块执行 `addps` 指令。输入为两个 64 位的数，输出为一个 64 位的浮点数和异常状态。取两个 64 位的上 32 位和下 32 位分别进行加法，因此可以直接实例化 `module_adds` 来简化设计，把两个 64 位数的前后 32 位分别传入两个子模块加法器 `module_adds` 作为输入，得到两个 32 位的浮点加法结果后拼接成一个 64 位的数作为输出。异常状态输出是两个子模块的异常的或。

module_subs

该模块执行 `subs` 指令。输入为两个 32 位的浮点数，输出为一个 32 位的浮点数和异常状态。由于减去一个数可以看成加上一个数的相反数，因此该模块可以直接实例化 `module_adds` 来简化设计，将第二个操作数的符号位取反后，与第一个操作数一起传入子模块加法器 `module_adds` 作为输入，得到的结果就是原来减法的结果。异常状态输出子模块的异常状态输出。

module_muls

该模块执行 `muls` 指令。输入为两个 32 位的浮点数，输出为一个 32 位的浮点数和异常状态。实现乘法通过以下方法： $\text{operand1} = (-1)^{s1} * M1 * 2^{E1}$ ， $\text{operand2} = (-1)^{s2} * M2 * 2^{E2}$ ， $\text{product} = \text{operand1} * \text{operand2} = (s1 \text{ xor } s2) * (M1 * M2) * 2^{(E1 + E2)}$ ，还要处理几种异常情况：（1）如果有任意的 NaN 参与运算，就输出 NaN。（2）如果 $E1+E2$ 上溢和下溢的时候，就要进行异常的处理。（3）经过四舍五入的时候，还要对 $M1*M2$ 以及 $E1+E2$ 进行修正，同样也会引起上述问题以及 `inexact` 的问题。此时就还要进行异常处理。若发生异常，则异常状态就置 1。

module_mulpss

该模块执行 `mulpss` 指令。输入为两个 64 位的数，输出为一个 64 位的浮点数和异常状态。取两个 64 位的上 32 位和下 32 位分别进行乘法，因此可以直接实例化 `module_muls` 来简化设计，把两个 64 位数的前后 32 位分别传入两个子模块加法器 `module_nuls` 作为输入，得到两个 32 位的浮点乘法结果后拼接成一个 64 位的数作为输出。异常状态输出是两个子模块的异常的或。

module_divs

该模块执行 `divs` 指令。输入为两个 32 位的浮点数，输出为一个 32 位的浮点数和异常状态。与乘法不同，被除数需要尽可能移位，以保证被除数不小于除数。相应的

module_cvtpps

该模块执行 `cvt.ps.s` 指令。输入为两个 32 位的浮点数，输出为一个 64 位的数和异常状态。该模块将两个单精度浮点数拼接在一起形成一个单精度对。所以输出就是两个输入的简单拼接，异常状态恒为 0。

module_cvtsw

该模块执行 `cvt.s.w` 指令。输入为一个 32 位的定点数，输出为一个 32 位浮点数和异常状态。该模块需要把定点数转化为对应大小的浮点数。定点数可以看成是 32-bit 的数 $* 2^0$ ，所以，转化为正数以后，我们只要找到最前面的 1

(msb), 兵将小数点移位到那个 1 的后面即可。由于浮点数的表示范围比定点数更大, 因此不会产生上溢或者下溢的异常。

module_cvtws

该模块执行 `cvt.w.s` 指令。输入为一个 32 位的浮点数, 输出为一个 32 位定点数和异常状态。该模块需要把浮点数转化为对应大小的定点数。由于浮点数的表示范围比定点数更大, 因此可能会产生上溢或者下溢的异常。先确定尾数前置的数“0”还是“1”。如果是非规格化的数, 则前面拼接一个“0”; 如果是规格化的, 则拼接一个“1”。之后根据指数, 对尾数进行移位, 考虑到可能的下溢和上溢问题, 以及舍入以后产生的进位的问题。

对于 `cvt.s.pl` 和 `cvt.s.pu` 指令, 只需将参数对应的写入 FPR 中即可, 所以也不需要单独的模块, 直接在译码阶段执行即可。不会有异常发生。需要注意的是, 由于 MIPS 默认的是大端规则, 所以权重更高的字存储的地址更小, lower halves 的地址要在 upper halves 的地址上加 1。

对于 `mfc1` 或 `mtc1` 指令, 只需将对应操作数作为 `result` 或 `argument` 的参数, 传向 GPR 或 FPR, 直接在译码阶段执行即可。这条两指令不用通过流水线, 我将其设置为, 在每个时钟周期上升沿将 `data_GPR` 的值写入 FPR; 通过组合电路直接将 FPR 接到 processor 的输入, 作为取出的 `data_FPR` 的通道。这里不会有异常发生。

流水线

流水线设计也是 fpu 实现的关键部分。流水线的作用流水线设计就是将组合逻辑系统地分割, 并在各个部分(分级)之间插入寄存器, 并暂存中间数据的方法。目的是提高数据吞吐率, 提高处理速度。本 fpu 主要有三个执行阶段: 译码、执行和写回。因此我设计了三级流水线。

第一级是译码和初始化操作。

```
// pipeline
// ID process
always @(posedge fpu_clock)
begin if(!fpu_reset_b)
    begin
        // reset statement
    end else begin
        operand1      <= FPR[argument[0]]; // 32-bit
        // other assigning value statement
    end
end
```

第二级是执行操作。将各个子模块的运算后的值赋给对应的输出。

```

// execution process
always @(posedge fpu_clock)
begin
    case (reg_fpu_instr)
        idle :begin result64 <= 64'b0; exception1<=1'b0; flag_WB <=
2'b0;end
        adds :begin result64 <= wire32_result[0];
exception1<=wire_exception[0]; flag_WB <= 2'b1 ; end
        // other reg_fpu_instr
        default:begin result64 <= 64'b0; exception<=1'b1 ; flag_WB <=
2'b0 ; end
    endcase
    addr<=dest[4:0];
end

```

第三级是写回和输出操作。对于不用写回的指令，就不写回。

```

//WB process
always @(posedge fpu_clock)
begin
    if (fpu_reset_b)
    begin // determine whether write back
        if (flag_WB==2'b1) // 32-bit
            FPR[reg_dest]<=result64[31:0];
        else if (flag_WB==2'b10) // .ps
            begin
                FPR[reg_dest]    <= result64[63:32];
                FPR[reg_dest+1] <= result64[31:0];
            end
        result <= result64[31:0];
        exception<=exception1;
    end
end

```

4、汇编指令书写

想要整个 testbench 运行起来，必须依靠正确的指令。由于直接书写机器码过于低效，我写了一个 python 的脚本，可以将上述的 MIPS 汇编语句转化成机器码。

```

with open("sti","w") as sti:
    print("@00000000",file=sti)

with open("sti","a") as sti:
    with open("instr.s") as file:
        instrs=file.read().splitlines()
        for i in range(len(instrs)):
            ins=instrs[i].split()
            print(ins)
            if ins[0]=='lui':
                op=lui
                fmt="00000"
                middle=''.join(ins[1].split(","))
                mc=op+fmt+middle
                mc_16=str(hex(int(mc,2)))[2:]
                print(mc_16,file=sti)
            elif ins[0]=='ori':
                # others

```

由于初始化的时候，memory_data 的所有值都复为 0，在现有指令情况下，必须要用 lui 和 ori 来加载最初的立即数。为了之后的测试，我将所有指令都实现了一遍。其中第一行 nop 是空操作。虽然指令在 MIPS 中不一定存在，但在译码的时候，可以被译为不执行动作。

```

nop
lui 00000,0110101011110000
mtc1 00000,00000
ori 00001,00000,0101010100001111
mtc1 00001,00001
add.s 00010,00001,00000
sub.s 00011,00001,00000
mul.s 00100,00001,00000
div.s 00101,00000,00001
add.ps 00110,00010,00000
...
mfc1 00101,00101
mfc1 00110,00110

```

四、 仿真与验证

接下来对模块进行仿真。

为了更好地展现浮点数在内存中的存储方法，我写了一个 C++ 程序。该程序能实现十进制浮点数和内存中的二进制数的转化。

```

int main(){
    float a=.....;
    float b;
    *(int*)&b=0x.....;
    printf("in binary, %x\n",*(int*)&a);
    printf("in float, %f\n",b);
    return 0;
}

```

1、 模块仿真

加法的仿真结果如下图。可以看到输入涵盖了异常输入，异常输出、普通输入、加负数正数等情况。从测试结果看，加法模块功能完全正确。

```

At time= 0
operand1=01001110011000000001110100001100
operand2=00110110000001100011011110111101
result=01001110011000000001110100001100
exception=0

At time= 5
operand1=01000010110010000000000000000000
operand2=00111111111111111101111100111011
result=0100001011001011111111110111101
exception=0

At time= 10
operand1=11111111111111111111111111111111
operand2=00111111111111111101111100111011
result=11111111111111111111111111111111
exception=1

At time= 15
operand1=01000010110010000000000000000000
operand2=10111111111111111101111100111011
result=01000010110010000000000010000011
exception=0

At time= 20
operand1=00111111100011001100110011001101
operand2=00111111100110011001100110011010
result=01000000000100110011001100110011
exception=0

At time= 25
operand1=00111111100011001100110011001101
operand2=10111111100011001100110011001101
result=00000000000000000000000000000000
exception=0

At time= 30
operand1=00111111100011001100110011001101
operand2=01111111100000000000000000000000
result=01111111100000000000000000000000
exception=1

```

图表 4 加法器仿真

乘法的仿真结果如下图。可以看到输入涵盖了普通的输入输入，异常输入，异常输出、相同符号数相乘，不同符号数相乘等情况。从测试结果看，乘法模块功能完全正确。

```

Compiler version G-2012.09; Runtime version G-2012.09; Nov  4 17:13 2020
At time=0
operand1=01000010110010000000000000000000
operand2=00111111111111111101111100111011
result=01000011010001111110011001100110
exception=0

At time=5
operand1=01000010110010000000000000000000
operand2=101111111111111111101111100111011
result=11000011010001111110011001100110
exception=0

At time=10
operand1=11111111111111111111111111111111
operand2=101111111111111111101111100111011
result=01111111110000000000000000000001
exception=1

At time=15
operand1=00000000000000000000000000000000
operand2=101111111111111111101111100111011
result=10000000100000000000000000000000
exception=0

At time=20
operand1=00000000000000000000000000000000
operand2=11111111111111111111111111111111
result=01111111100000000000000000000001
exception=1

At time=25
operand1=011111110111110000000000000001011
operand2=011111110111110000000000000001011
result=01111111100000000000000000000000
exception=1

At time=30
operand1=000000001100110000000000000001011
operand2=000000001100110000000000000001011
result=01111111100000000000000000000000
exception=1


```

经测试，由加法和乘法衍生的几个模块都功能都基本正确，在此就不赘述。


2、 整体仿真

为了测试整套流程，我设计了一套指令，主要是先用 lui 和 ori 指令在 GPR 中产生初始的非 0 值，通过 mtc1 写入 fpu 的 FPR 中，在 FPR 中进行相关运算，之后再通过 mfc1 将 FPR 中的计算结果全部写回 GPR。


最终 testbench、processor 和 fpu 的波形图如下图所示。

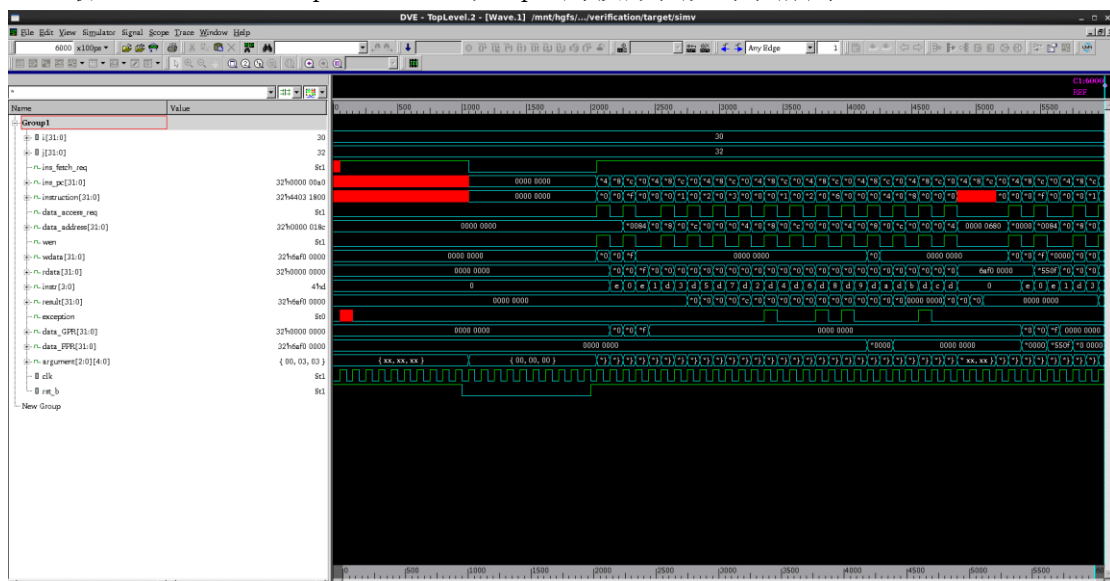

图表 5 testbench 波形图

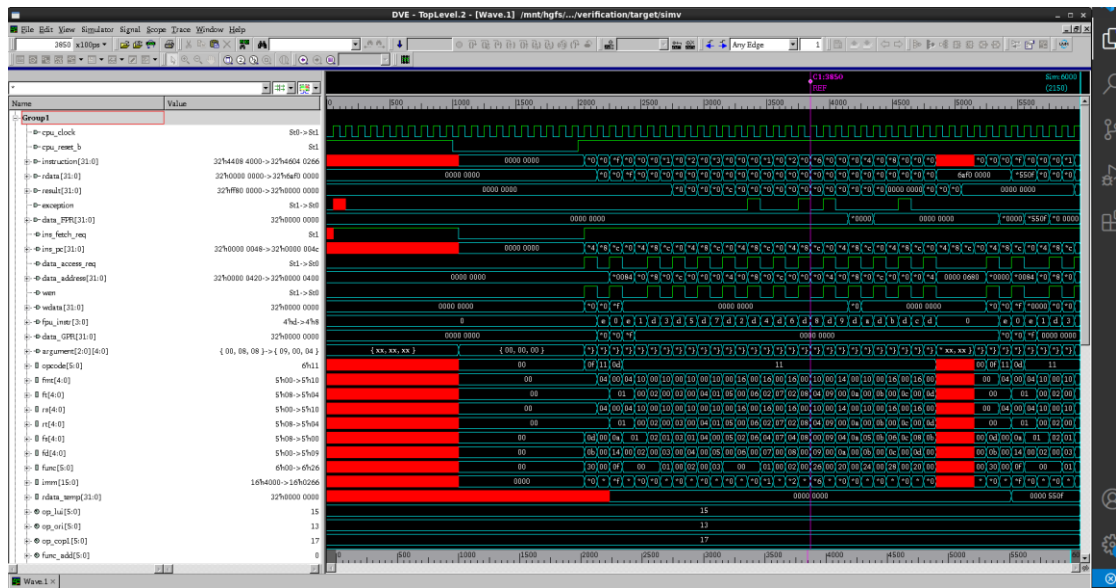


图表 6 processor 波形图

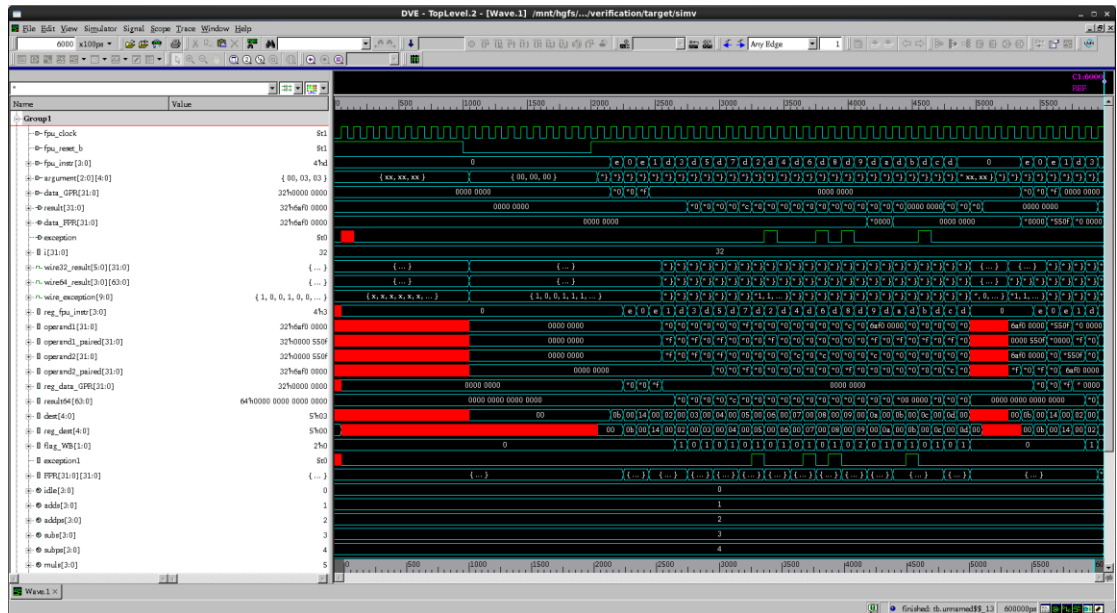


图表 6 fpu 波形图

以 processor 为例，其波形体现了几个关键的设计：在数据初始化以后，processor 在 245ns 收到第一条运算指令 adds，经过三个时钟周期，即 275ns 后，得到来自 result 的计算结果。之后所有的结算结果都是流水线式被 fpu 发送，被 processor 接收的。这就是协处理器的三级流水线设计。

 

图表 7-1

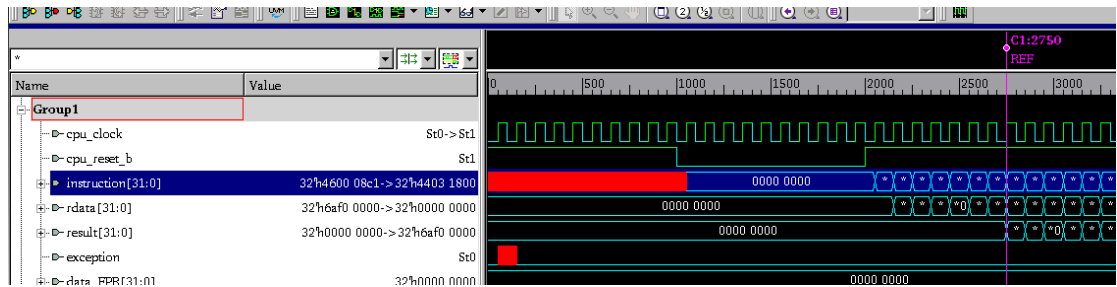

图表 7-2

之后由于执行 mfc1 传输指令，result 结果呈现周期性的零。

在这套指令周期内，exception 异常出现了四个周期，分别出现在计算乘法、除法的时候。由于我的第一个操作数取得很大，所以会导致上溢情况的发生。这也是 processor 观察到异常的方式。

需要说明的是，在第 485ns 后出现了几个连续的 x，这是因为我的指令书不够 32 条，指令内存中还有些空余存储单元没有被赋值。这关系不大，因为当 pc 持续增加，所有的指令会再次从头按顺序执行一遍。




图表 8

几张波形图可以说明，本设计在运行当前这套指令的时候，时序和运算结果正确。这说明数据传输的指令的行为设计也是正确的。

3、覆盖率

测试覆盖率得到如下结果：

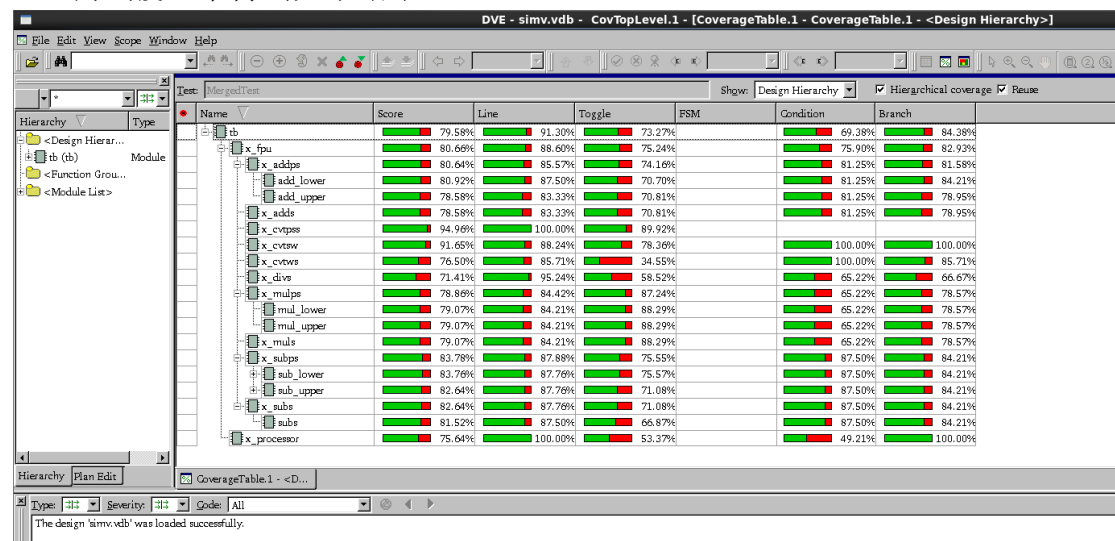

图表 9

由于目前的指令较少，所以覆盖率不是特别高。但是主要的情况已经涉及到了。

五、综合

我没有直接用 tb.v 综合，而是直接写了一个顶层模块 module top，其中包含了 fpu、memory 和 processor，没有输入激励。我修改综合脚本中的相关配置文件，将 module top 作为顶层的综合模块。

在用项目已有的代码进行综合命令后，发现出现这样的问题：

```
edauser@localhost:work
File Edit View Search Terminal Help
set TOP_MODULE processor
processor
#get rtl synthesis filelist
set SYN_RTL_FILES [sh ls ../../rtl/processor/*.v ]
../../rtl/processor/fpu.v
../../rtl/processor/para_instr.v
../../rtl/processor/processor.v
analyze -f verilog $SYN_RTL_FILES
Running PRESTO HDLC
Compiling source file ../../rtl/processor/fpu.v
Compiling source file ../../rtl/processor/para_instr.v
Error: ../../rtl/processor/fpu.v:534: Illegal reference to memory argument. (VER-253)
Warning: ../../rtl/processor/para_instr.v:2: Parameter keyword used in local parameter declaration. (VER-329)
Compiling source file ../../rtl/processor/processor.v
Warning: ../../rtl/processor/processor.v:18: Empty port in module declaration. (VER-986)
Error: ../../rtl/processor/processor.v:129: The symbol 'op_lui' is not defined. (VER-956)
Error: ../../rtl/processor/processor.v:131: The symbol 'idle' is not defined. (VER-956)
Error: ../../rtl/processor/processor.v:139: The symbol 'op_ori' is not defined. (VER-956)
```

报错显示对 memory，不能进行综合。我详细看了 tb.v 里面有 mem_temp [integer]这种写法，这是一种动态范围的写法，Verilog 是不支持这种的综合

的，要用 System Verilog 综合。故我修改了综合脚本 syn_script.tcl 中的命令，将一处“verilog”改成“sverilog”，解决了这个错误。

```
67  
68 analyze -f sverilog $SYN_RTL_FILES  
69 elaborate $TOP_MODULE -lib work
```

图表 10-1 改为 sverilog

修改完后出现了新的错误。

```
164 Error: ../../rtl/processor/processor.v:41: Net 'data_access_req' or  
a directly connected net is driven by more than one source, and not  
all drivers are three-state. (ELAB-366)  
165 Error: ../../rtl/processor/processor.v:41: Net 'data_address[6]' or  
a directly connected net is driven by more than one source, and not  
all drivers are three-state. (ELAB-366)  
166 Error: ../../rtl/processor/processor.v:41: Net 'data_address[5]' or  
a directly connected net is driven by more than one source, and not  
all drivers are three-state. (ELAB-366)  
167 Error: ../../rtl/processor/processor.v:41: Net 'data_address[4]' or  
a directly connected net is driven by more than one source, and not  
all drivers are three-state. (ELAB-366)  
168 Error: ../../rtl/processor/processor.v:41: Net 'data_address[3]' or  
a directly connected net is driven by more than one source, and not  
all drivers are three-state. (ELAB-366)  
169 Error: ../../rtl/processor/processor.v:41: Net 'data_address[2]' or  
a directly connected net is driven by more than one source, and not  
all drivers are three-state. (ELAB-366)
```

图表 11 多次赋值的错误

我重新检查所有的代码，发现在初始化的时候，我在 always 块中，当 reset 触发时，所有输出值进行赋值，但是是不对的，应该把初始化阶段写在 initial 块中。虽然 initial 本身是不可综合的（或者说会被忽略），但却可以在可综合模块中对存储器加载初始化文件，这属于一种可综合的行为。

调整代码后，发现出现 fatal error。

ELAPSED TIME	AREA	WORST NEG SLACK	TOTAL NEG SLACK	DESIGN RULE COST	ENDPOINT
0:01:11	171401.3	7.48	200.9	476.3	
0:01:11	171401.3	7.48	200.9	476.3	
0:01:12	176609.3	7.14	197.6	454.4	
0:01:13	190669.4	7.14	186.2	122.3	
0:01:14	203061.6	6.48	126.2	39.1	
0:01:25	205324.3	1.43	45.1	0.3	
0:01:26	205394.4	1.53	48.0	0.3	
0:01:26	205394.4	1.53	48.0	0.3	
0:01:26	205405.4	1.52	47.8	0.3	
0:01:26	205405.4	1.52	47.8	0.3	
0:01:26	205405.4	1.52	47.8	0.3	

Abort at 951

The tool has just encountered a fatal error:

If you encountered this fatal error when using the most recent Synopsys release, submit this stack trace and a test case that reproduces the problem to the Synopsys Support Center by using Enter A Call at <http://solvnetsynopsys.com/EnterACall>.

* For information about the latest software releases, go to the Synopsys SolvNet Release Library at <http://solvnetsynopsys.com/ReleaseLibrary>.

* For information about required Operating System patches, go to <http://www.synopsys.com/support>


Fatal: Internal system error, cannot recover.

Release = 'G-2012.06-SP2' Architecture = 'linux' Program = 'dc_shell'
Exec = '/tools/synopsys/syn_vG-2012.06-SP2/linux/syn/bin/common_shell_exec'

'284564231 284567148 284702571 284988170 284988334 183620273 183816479 183903139 183967108 183975466 184022478 16160
2022 161623744 161822411 160381743 160417508 160499348 155377915 154033211 283781521 283902357 286528373 286536842 2
86543093 283809712 283843229 283902357 286528373 286536842 286543093 283892211 283906010 149609332 149612317 1496412
91 149641677 149643052 134629115 134614971 6454582'

图表 12 综合时的 fatal error

 
经过查阅资料后发现，要在 dc_shell-t 后面加-64bit，问题解决，终于综合完毕。



图表 13 go 脚本加上-64bit


六、 调试技巧

- 1、 vpd 文件已经生成，可以代替 vcd 文件查看波形。
- 2、 tb.v 里面有 mem_temp [integer]这种写法，其实是动态分配空间的写法 (dynamic range)，所以能根据命令的条数来决定 mem_temp 的大小。这是 SystemV erilog 才有的写法。
- 3、 遇到的问题：在 vcs 进行编译仿真的时候，用 display 输出某个变量的值，输出有一个值；但在波形图中，又看不到这样值变。原因：其实是某一个变量在一个周期内被赋值多次，所以用 display 能输出不同的值；而在波形图中只会显示这个时钟周期内变化最后的值，所以两者不对应。

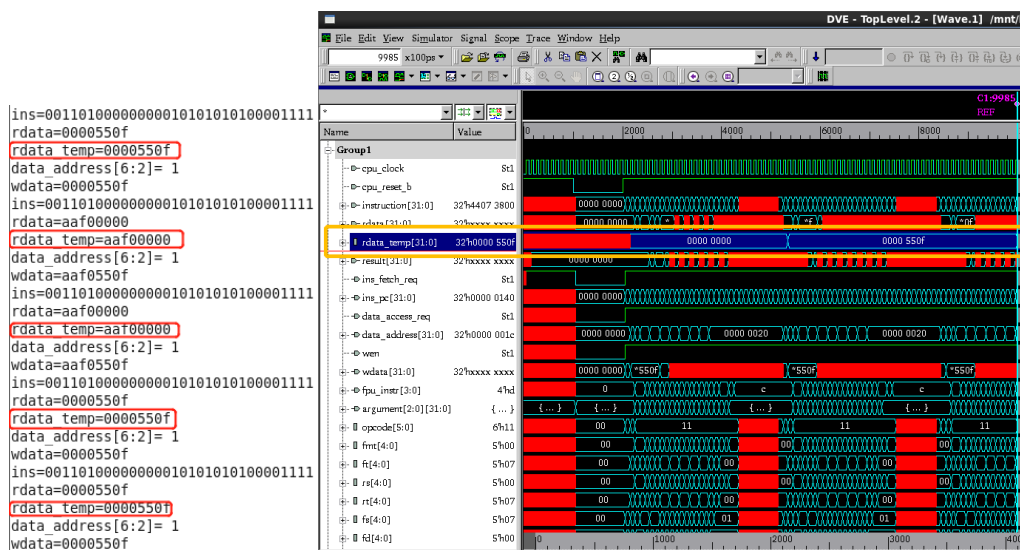


图表 14

- 4、 vcs 支持从某个时间节点开始的仿真。比如我想在 115ns 开始进行仿真，我可以在仿真运行之前，在空格处填 115 然后开始仿真。这样就可以实现在不同时间段的仿真。

 

图表 15

还可以设置仿真的时间步长。比如如果想仿真 215 个时间单位，可以在这里填 215，然后启动仿真。

 


图表 16

5、vcs 有时会报错,vcs Error-[TCF-CETE] Cannot evaluate the expression, 这是由于 Verilog 不允许在取下标的时候使用变量。使用非常量下标的电路设计无法实现的。比如:

if(shift<=23) frac=pos_int[msb-1:0]; //不行 msb 是 reg 类型是不被允许的。如果我们要取和某一位有关的具体的几位,我们可以采用先移位(移位的位数可以是变量),再取下标的方法。这样就能取到某些位的值了。

6、vcs 支持对多个变量设断点进行调试。这样就能运行的时候看到不同的变量的变化。

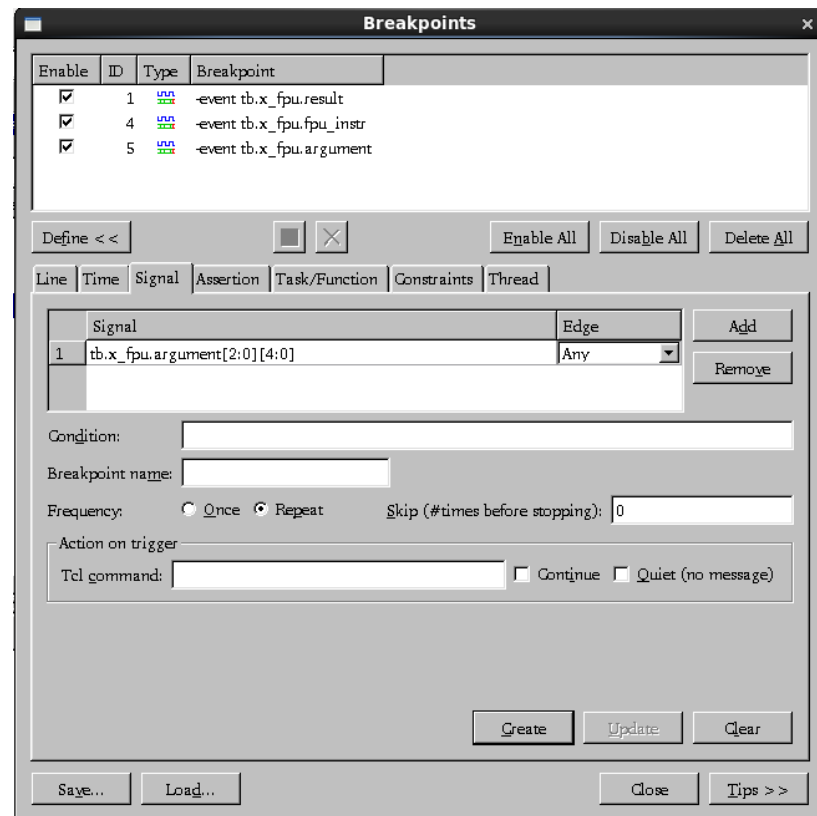

图表 17

七、 结论

我对项目要求的 16 条指令进行相关建模,写出了所有计算或数据传输模型。根据我对项目的理解,我将 processor 和 fpu 独立开来,processor 作为主处理

器，fpu 作为协处理器，其中协处理器是用三级流水线；我还修改了 memory，读和写的通道分开；用 Python 书写简单 MIPS 编译器；设计指令集进行验证。经验证，大部分模块功能和时序正确，基本完成原定的设计目标，并且完成了综合。存在的不足有：还没有用更多的指令去验证不同的情况。